



# 单周期CPU设计实验

## 阶段一

# 目录

---

- 01 实验内容
- 02 CPU结构设计方案
- 03 参考设计代码解读
- 04 设计开发环境介绍

# 目录

---

- 01 实验内容
- 02 CPU结构设计方案
- 03 参考设计代码解读
- 04 设计开发环境介绍



## 实验内容

- 实验任务：
  - 完善一个单周期LA32 CPU设计，支持add.w、addi.w、ld.w、st.w和bne指令功能，最终远程上板测试通过。
- 实验步骤：
  - 将 CPU\_CDE1.zip 解压到路径上无中文字符的目录里，实验环境为 CPU\_CDE1
  - 完善位于CPU\_CDE1/mycpu\_verify/rtl/mycpu目录下的单周期CPU（共计5处需完善）
  - 打开myCPU工程（CPU\_CDE1/mycpu\_verify/run\_vivado/mycpu\_prj1/mycpu.xpr）。
  - 对myCPU工程中的inst\_ram重新定制，此时选择对应func的coe文件（CPU\_CDE1/func /inst\_ram.coe）。
  - 运行myCPU工程的仿真（进入仿真界面后，直接点击 run all），开始调试。打开CPU\_CDE1/mycpu\_verify/testbench目录下mycpu\_tb.sv文件，通过修改dip\_sw值观察相应leds的值（每次修改dip\_sw值都要重新仿真）。（因为本实验的测试程序为斐波那契数程序，斐波那契数列是：0，1，1，2，3，5，……从第三项开始，每一项都等于前两项之和。规定数列第三项为 $f(1)$ ，即 $f(1)=1$ ， $f(2)=2$ ， $f(3)=3$ ， $f(4)=5$ ，……。修改拨码开关dip\_sw值相当于修改 $n$ ，对应的 $f(n)$ 为leds值。
  - myCPU仿真通过后，综合实现后生成bit流文件，进行上板验证

# 目录

---

- 01 实验内容
- 02 CPU结构设计方案
- 03 参考设计代码解读
- 04 设计开发环境介绍





## 务必先明确设计方案，再进行代码实现

- CPU 本质上是一个数字逻辑电路，它的设计遵循数字逻辑电路设计的一般性方法
- 首先设计出数据通路，再确定控制逻辑
  - 数据在电路中流转的路径称为数据通路，如CPU中的运算逻辑、存储单元、输入输出及模块间的连接总线。
  - 数据通路中的多路选择器、时序逻辑器件等包含控制信号，产生这些控制信号的逻辑称为控制逻辑
- CPU设计的特点：根据指令系统规范中的定义设计出 “数据通路 + 控制逻辑”
  - 对指令系统中定义的指令逐条进行功能分解，得到一系列操作和操作的对象，这些操作和操作的对象必然对应其各自的数据通路
  - 因为指令间存在一些相同或相近的操作和操作对象，所以我们可以只设计一套数据通路供多个指令公用
  - 对于确实存在差异无法共享数据通路的情况，只能各自设计一套，再用多路选择器从中选择出所需的结果



## 待实现指令定义

- **add.w (add word)**
- **addi.w (add immediate word)**
- **ld.w (load word signed)**
- **st.w (store word)**
- **bne (branch on not equal)**

add.w rd, rj, rk      $GR[rd] = GR[rj] + GR[rk]$

addi.w rd, rj, si12      $GR[rd] = GR[rj] + sext32(si12)$

ld.w rd, rj, si12      $GR[rd] = MEM[GR[rj] + sext32(si12)][31:0]$


st.w rd, rj, si12      $MEM[GR[rj] + sext32(si12)][31:0] = GR[rd][31:0]$

bne rj, rd, offs16     if  $(GR[rj] \neq GR[rd])$   $PC = PC + sext32(\{offs16, 2'b0\})$


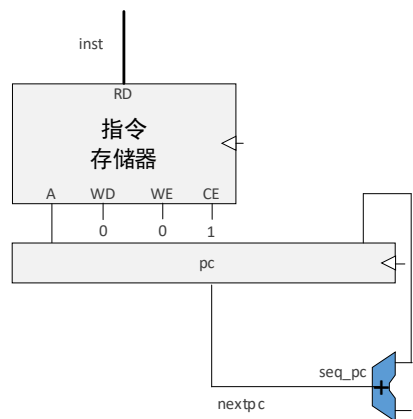
## 支持add.w指令

- 所有指令存放在存储器（指令存储器）中
- 指令在指令存储器中的地址是PC
- 每执行完一条指令，继续执行其后面的指令（PC+4）







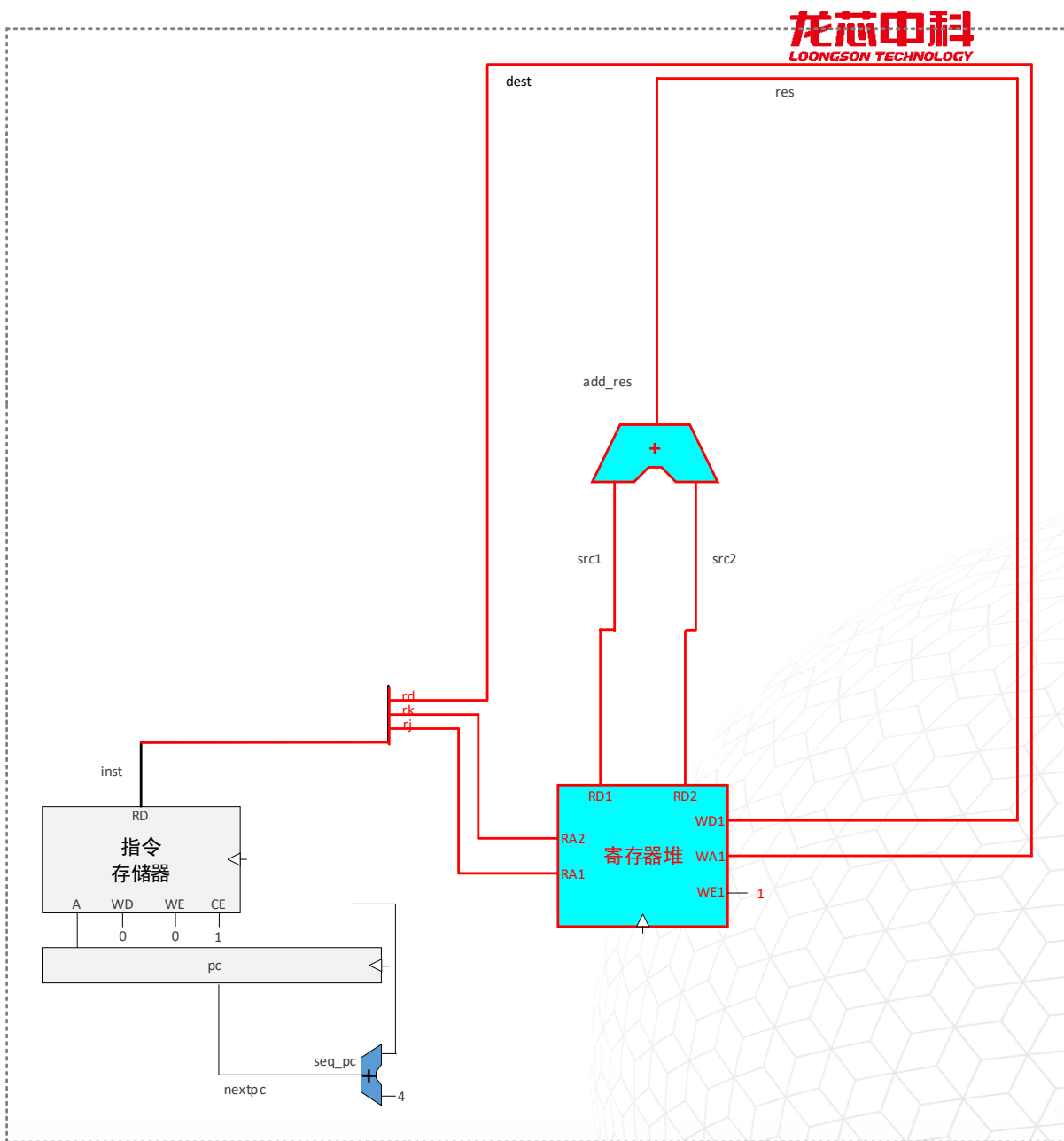
## 支持add.w指令


- add.w指令从寄存器堆中读取两个源操作数
- 将两个源操作数相加
- 加法结果写回寄存器堆





# 支持add.w指令


龙芯中科  
LOONGSON TECHNOLOGY

 


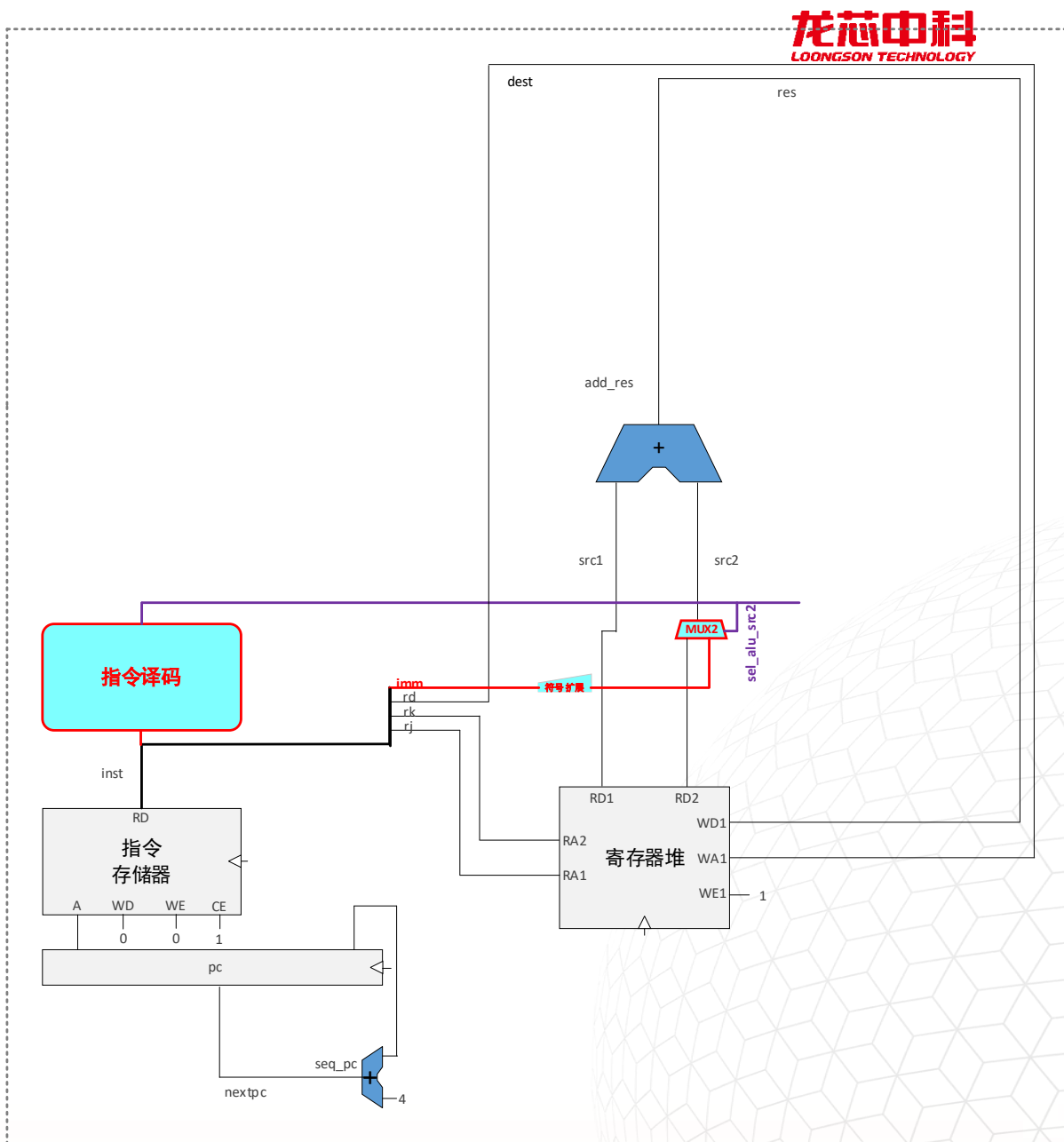
## 支持addi.w指令


- addi.w指令与add.w指令的差异仅在于相加所用的第2个源操作数不是来自于寄存器堆而是指令中立即数符号扩展至32位




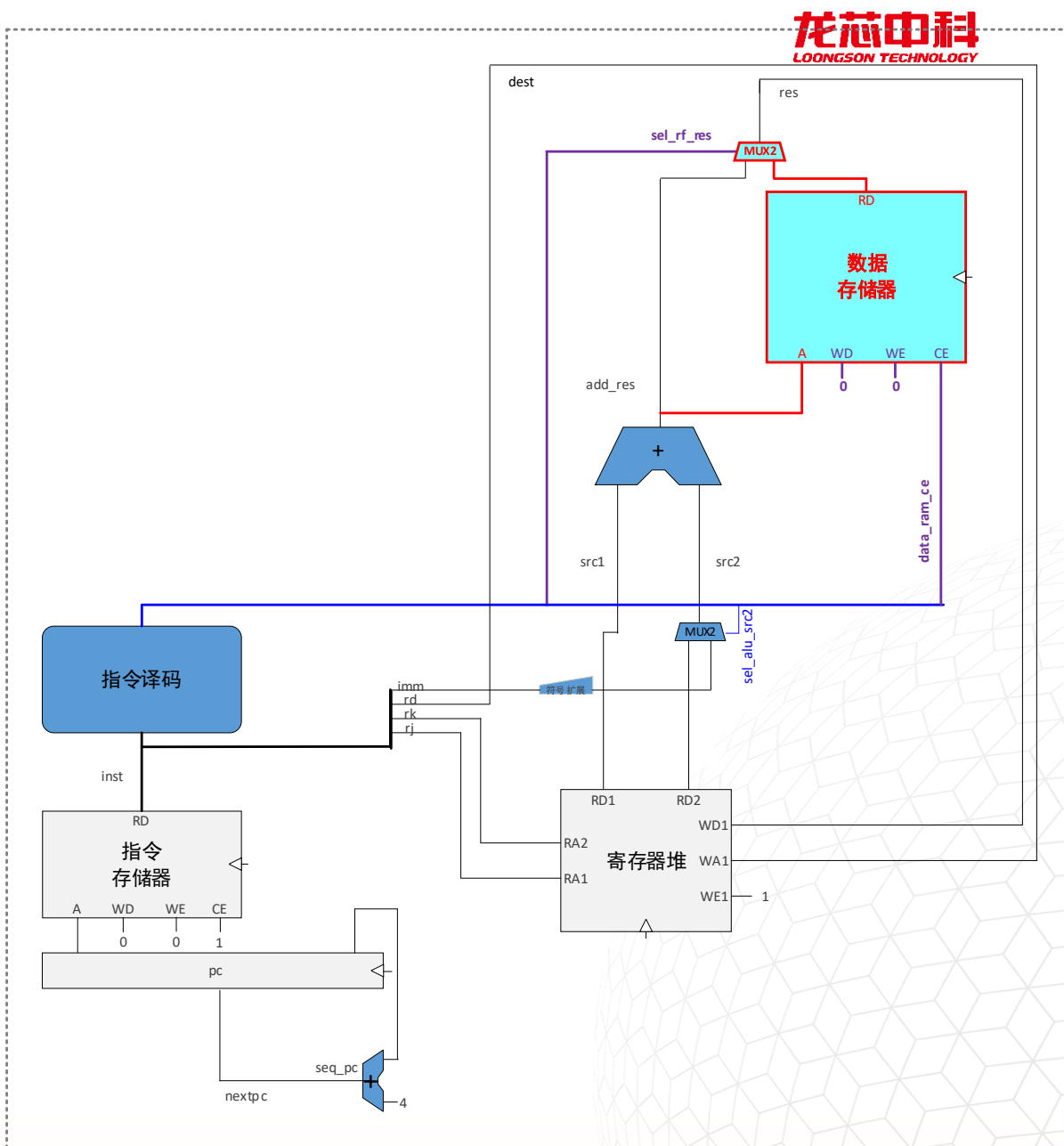
## 支持ld.w指令


- ld.w指令的地址计算功能可以复用addi.w指令的数据通路
- ld.w指令从数据存储器中读取数据
- 取回的数据与加法器结果二选一，写回寄存器堆




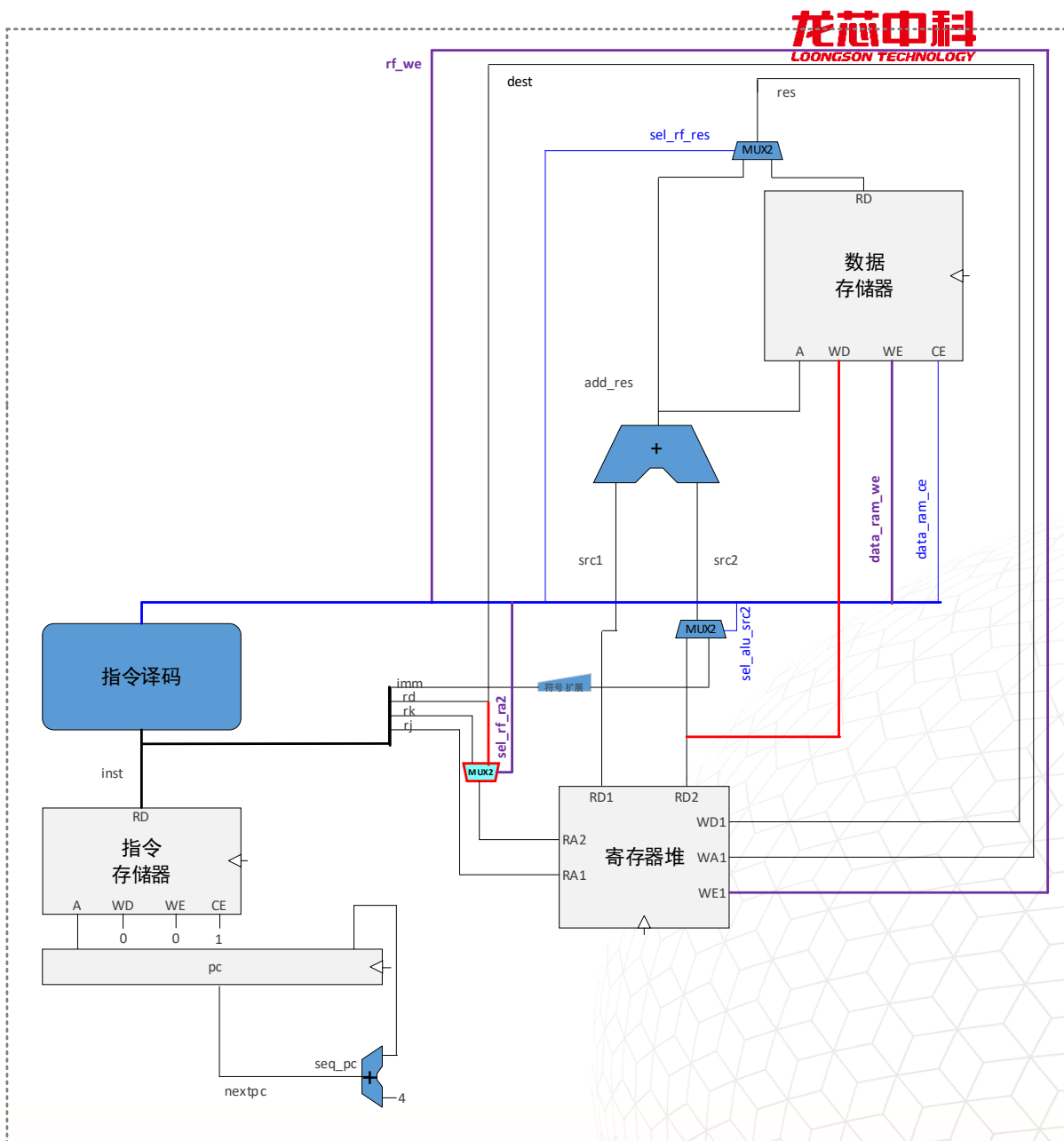
## 支持st. w指令

- st. w指令的地址计算可以复用ld. w指令的
- st. w指令写数据存储器
- st. w指令写入数据存储器的值来自于寄存器堆，不过这个源操作数的寄存器号在rd域
- st. w指令不写寄存器堆








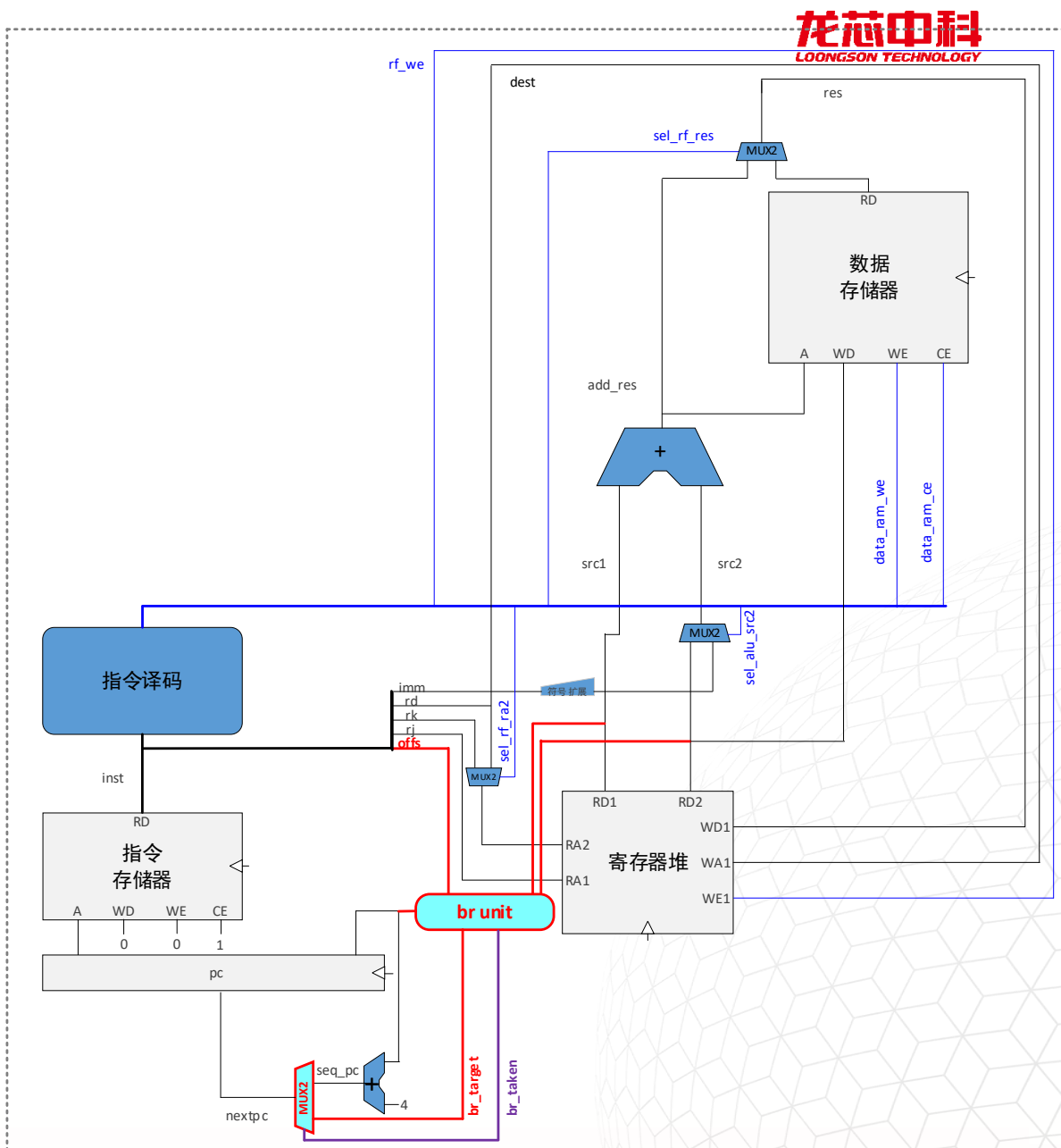
## 支持bne指令

- bne指令对来自寄存器堆的两个源操作数比较  
决定是否跳转 (br\_taken)
- bne指令跳转的目标是PC加上指令码中的  
offset
- bne指令不跳转时，仍是顺序取指





	add.w	addi.w	ld.w	st.w	bne
sel_rf_ra2	0	0	0	1	0
sel_alu_src2	0	1	1	1	0
data_ram_ce	0	0	1	1	0
data_ram_we	0	0	0	1	0
sel_rf_res	0	0	1	0	0
rf_we	1	1	1	0	0

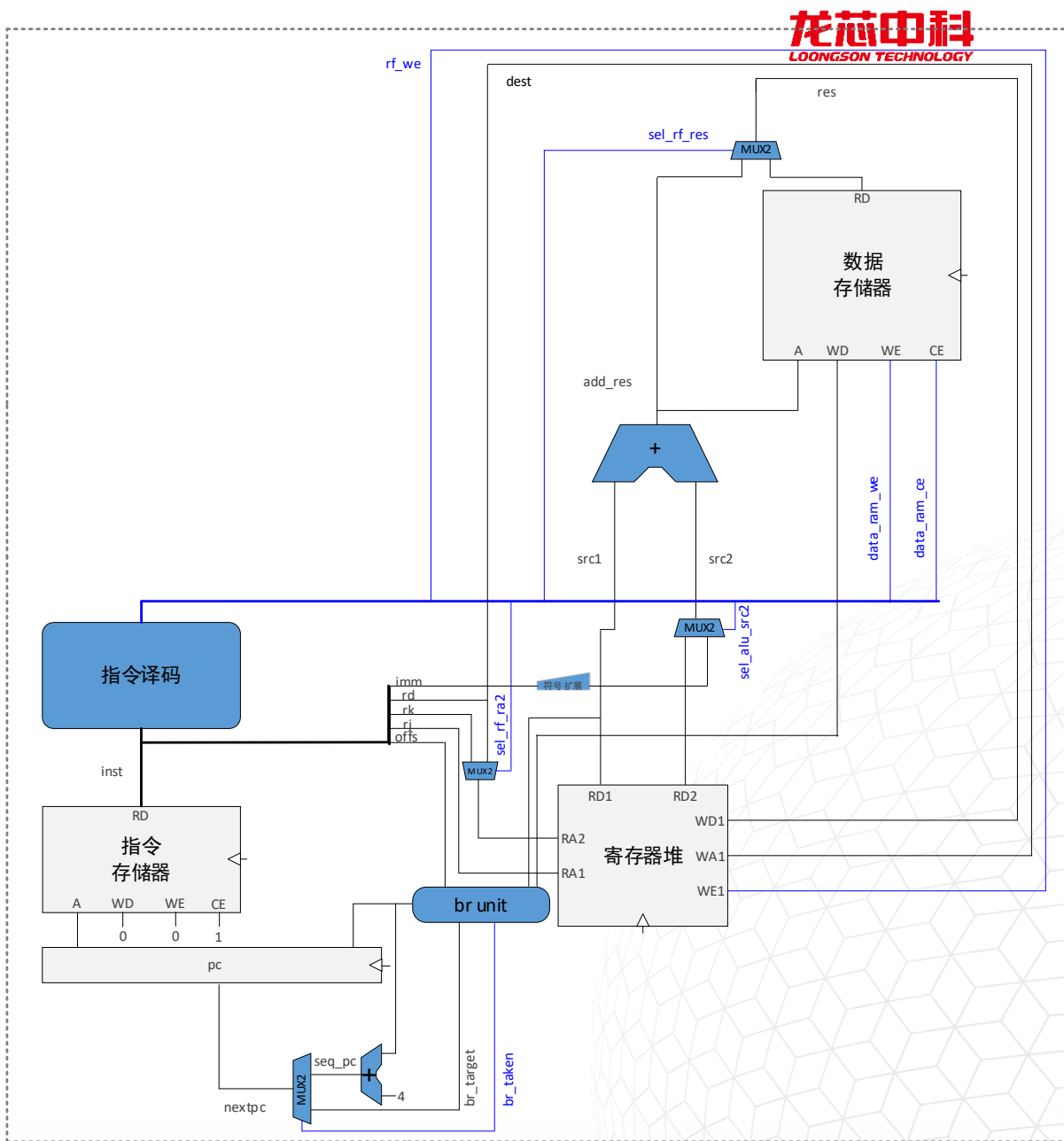

# 目录

---

- 01 实验实验
- 02 CPU结构设计方案
- 03 参考设计代码解读
- 04 设计开发环境介绍



# 代码与设计

```
module mycpu_top(
```

```
    input          clk,
    input          resetn,
```

```
    output          inst_sram_wen,
    output[31:0]    inst_sram_addr,
    output[31:0]    inst_sram_wdata,
    input [31:0]    inst_sram_rdata,
```

```
    output          data_sram_wen,
    output[31:0]    data_sram_addr,
    output[31:0]    data_sram_wdata,
    input [31:0]    data_sram_rdata
```

```
);
```


```
.....
```

```
assign inst_sram_wen    = 1'b0;
assign inst_sram_addr   = pc;
assign inst_sram_wdata  = 32'b0;
assign inst             = inst_sram_rdata;
```

```
.....
```

```
assign data_sram_wen=mem_we;
assign data_sram_addr=alu_result;
assign data_sram_wdata=rkd_value;
```


```
.....
```

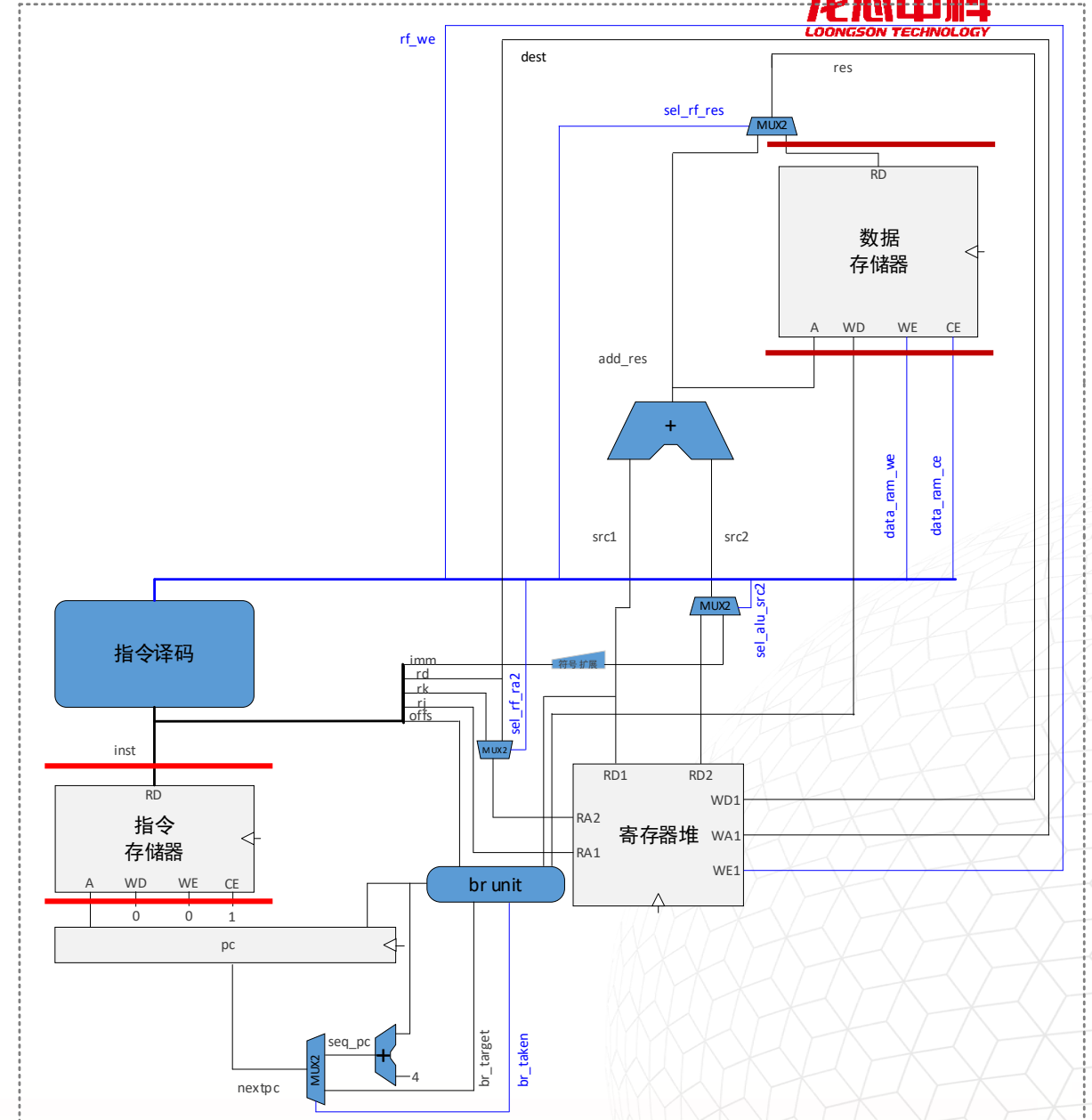


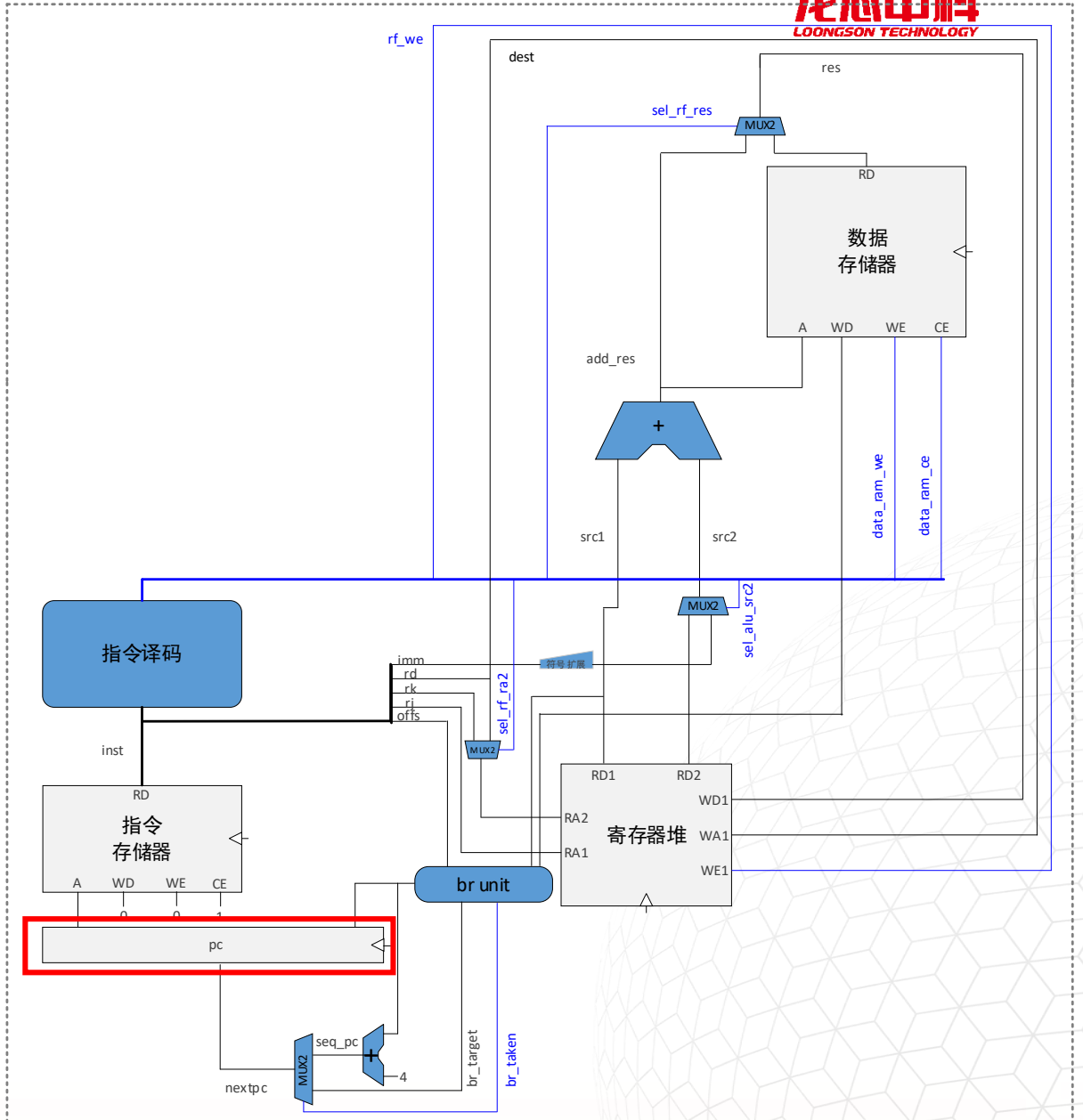
# 代码与设计

```
.....  
always@(posedge clk) begin  
    if(!resetn)begin  
        pc <= 32'h1c000000;  
    end  
    else begin  
        pc <= nextpc;  
    end  
end  
.....
```








# 代码与设计

```
assign op_31_26 = inst[31:26];
assign op_25_22 = inst[25:22];
assign op_21_20 = inst[21:20];
assign op_19_15 = inst[19:15];
.....
decoder_6_64 u_dec0(.in(op_31_26), .co(op_31_26_d));
decoder_4_16 u_dec1(.in(op_25_22), .co(op_25_22_d));
decoder_2_4 u_dec2(.in(op_21_20), .co(op_21_20_d));
decoder_5_32 u_dec3(.in(op_19_15), .co(op_19_15_d));
.....
assign inst_add_w = op_31_26_d[6'h00] & op_25_22_d[4'h0]
& op_21_20_d[2'h1] & op_19_15_d[5'h00];
assign inst_addi_w = op_31_26_d[6'h00] & op_25_22_d[4'ha];
assign inst_ld_w = op_31_26_d[6'h0a] & op_25_22_d[4'h2];
assign inst_st_w = //在这里实现inst_st_w指令的译码
assign inst_bne = op_31_26_d[6'h17];


assign src2_is_imm = //在这里实现立即数选择信号
assign res_from_mem = inst_ld_w;
assign gr_we = inst_add_w | inst_ld_w | inst_addi_w;
assign mem_we = inst_st_w;
assign src_reg_is_rd = inst_bne | inst_st_w;
```

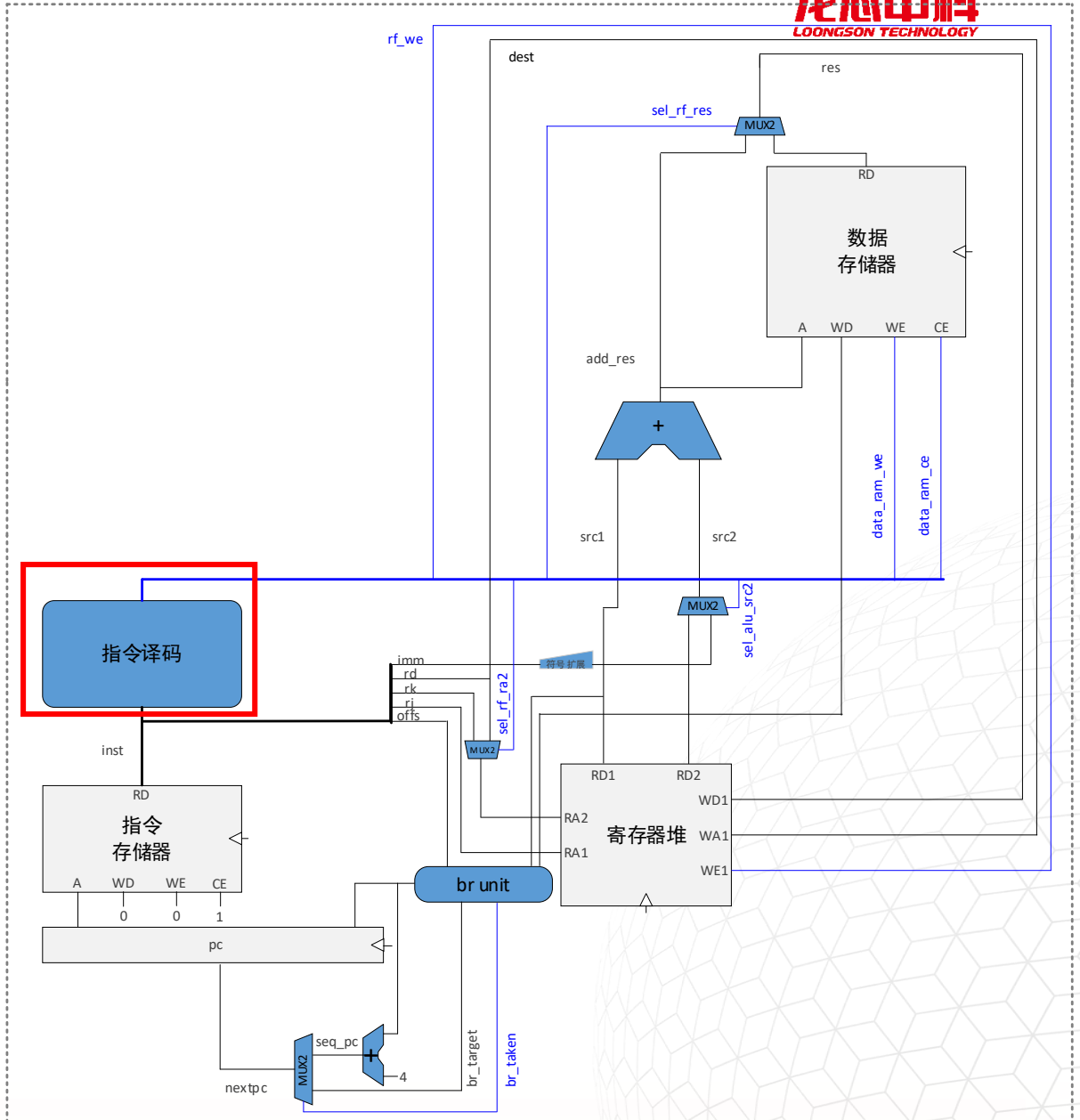


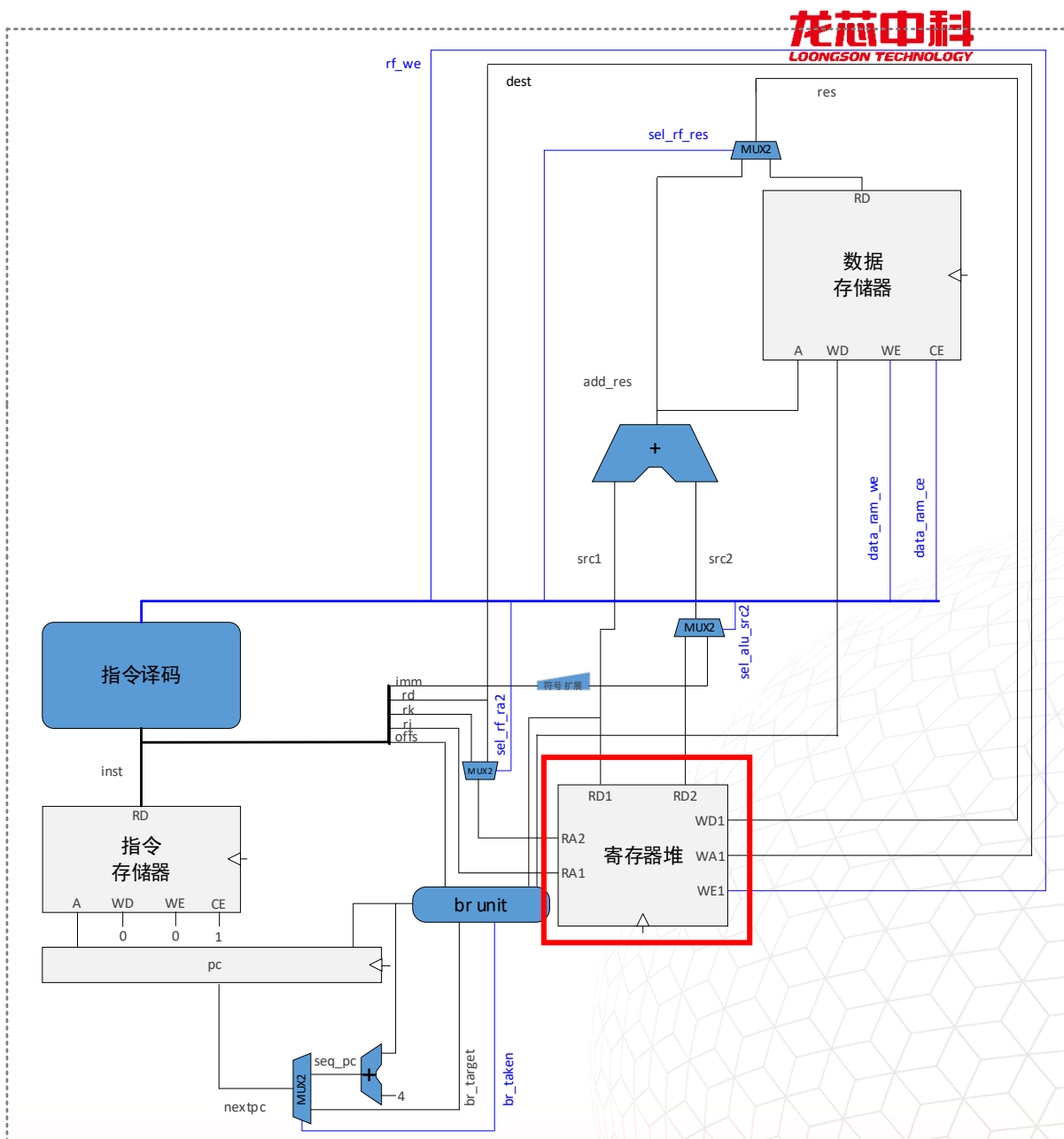
# 代码与设计

```
assign rf_raddr1 = rj;  
assign rf_raddr2 = src_reg_is_rd ? rd :rk;  
regfile u_regfile(  
    .clk      (clk      ),  
    .raddr1   (          ),  
    .rdata1   (rj_value ),  
    .raddr2   (          ),  
    .rdata2   (rkd_value),  
    .we       (gr_we    ),  
    .waddr    (          ),  
    .wdata    (rf_wdata )  
);
```






# 代码与设计

.....

```
assign br_offs = //在这里完成br_offs信号的生成
assign br_target= pc + br_offs;
assign rj_eq_rd = (rj_value == rkd_value);
assign br_taken = inst_bne && !rj_eq_rd;
assign nextpc = //在这里实现nextpc信号的生成
```


.....

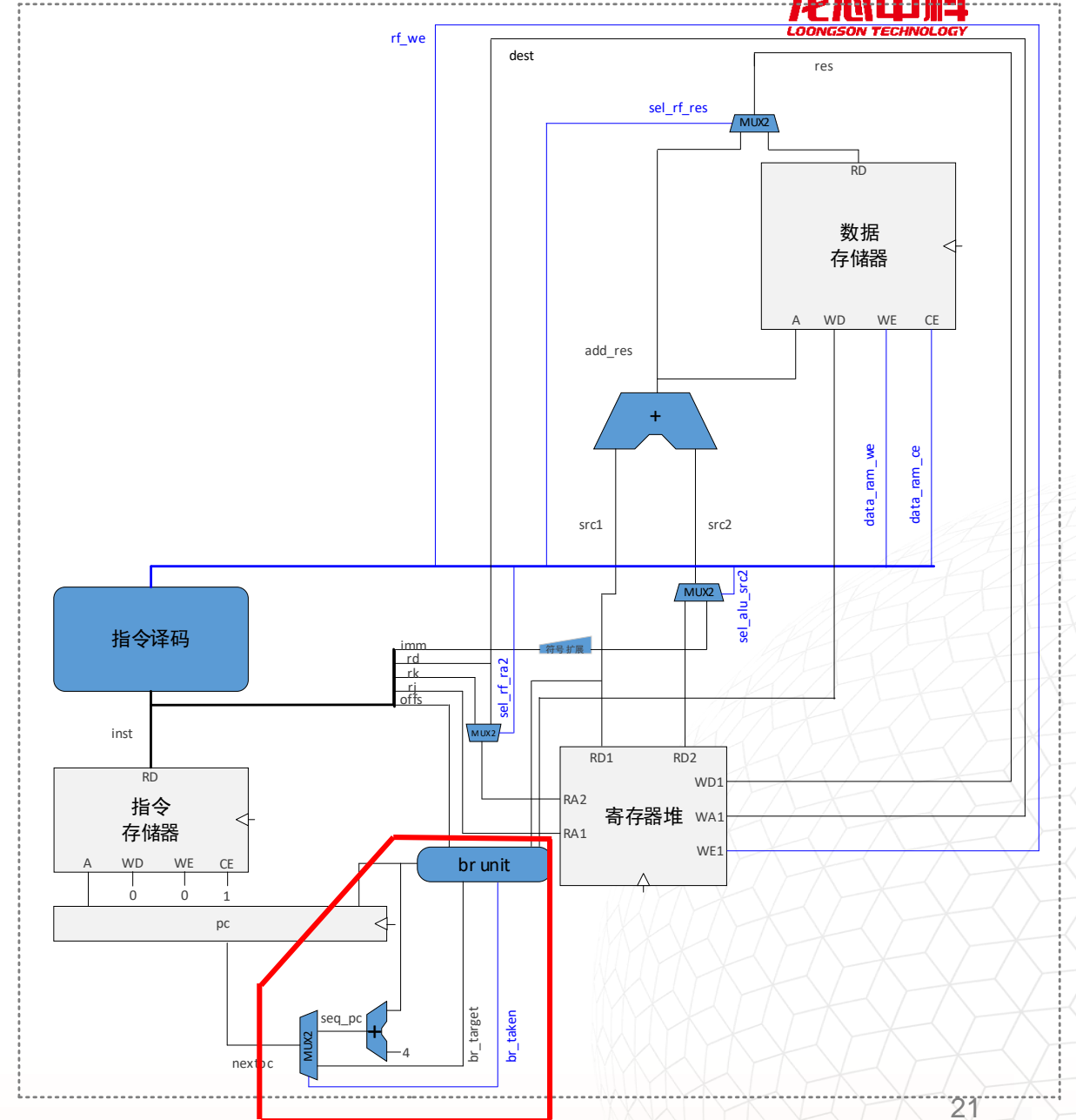



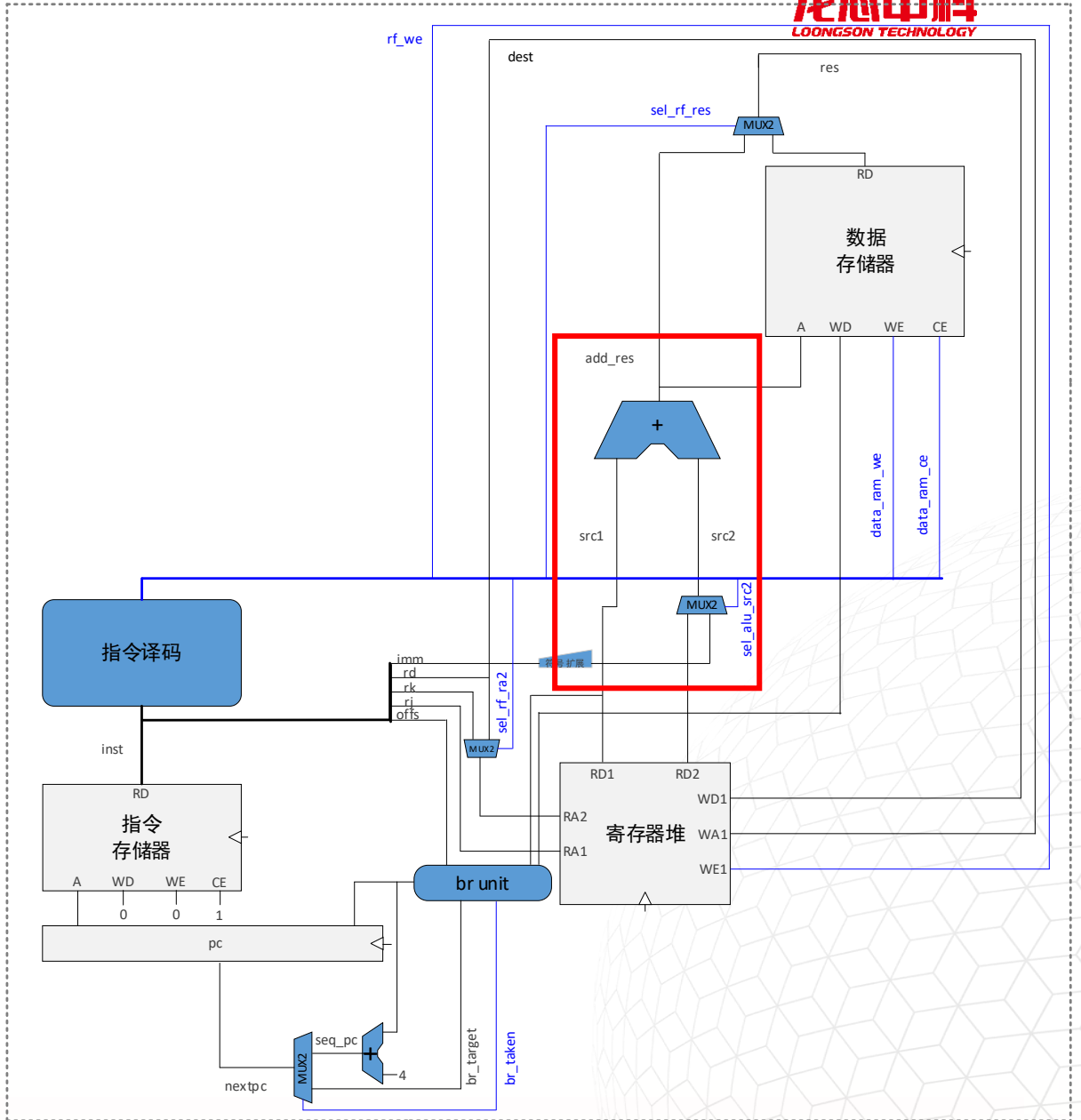
# 代码与设计

```
.....  
assign imm          = {{20{i12[11]}}},i12[11:0]};  
assign alu_src1      = rj_value;  
assign alu_src2      = //在这里实现alu_src2信号  
assign alu_result    = alu_src1 + alu_src2;  
.....
```




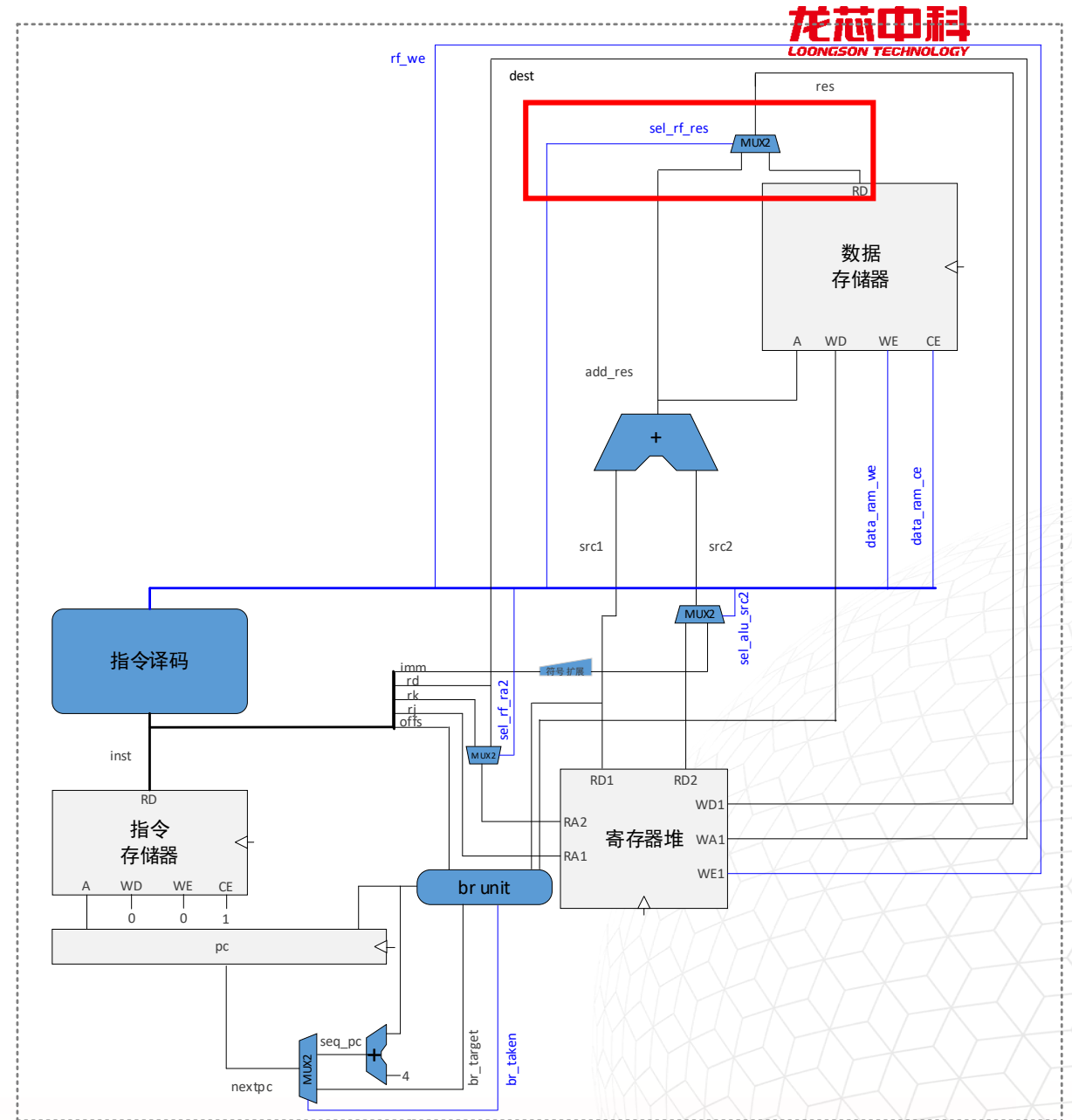
```
.....
assign rf_wdata=; //在这里完成写回寄存器值的选择
.....
```





# 目录

---

- 01 实验任务
- 02 CPU结构设计方案
- 03 参考设计代码解读
- 04 设计开发环境介绍



# CPU 设计开发环境（CPU\_CDE1）组织结构介绍

| -func

| --inst.ram.coe

| -mycpu\_verify/

| --rtl/

| --thinpad\_top.v

| --myCPU/\*

| --testbench/

| --mycpu\_tb.sv

| --run\_vivado/

| --soc\_lite.xdc

| --mycpu\_prj1/

| --\*.xpr

实验任务所用的功能验证测试程序。

斐波那契数程序的二进制代码。

实验者实现的CPU的验证环境。

SoC\_lite设计代码目录。

SoC\_lite的顶层文件。

实验者实现的CPU的RTL代码。

功能仿真验证平台。

功能仿真顶层，该模块会模拟斐波那契数程序。

Vivado工程的运行目录。

Vivado工程设计的约束文件。

创建的第一个Vivado工程，名字为mycpu\_prj1。

Vivado创建的工程文件，可直接打开。



## 测试程序说明

```
1c000000:      addi.w      $t0,$zero,0x0      //置第1项的0
1c000004:      addi.w      $t1,$zero,0x1      //置第2项的1
1c000008:      addi.w      $s0,$zero,0x0      //循环变量i初始化为0
1c00000c:      addi.w      $s1,$zero,0x1      //循环的步长置为1
1c000010:      ld.w        $a0,$zero,1024     //读取拨码开关输入的终止值

      loop:
1c000014:      add.w       $t2,$t0,$t1        //f(i) = f(i-2) + f(i-1)
1c000018:      addi.w      $t0,$t1,0x0        //记录f(i-1)
1c00001c:      addi.w      $t1,$t2,0x0        //记录f(i)
1c000020:      add.w       $s0,$s0,$s1        //i++
1c000024:      bne        $s0,$a0,loop       //if i!=n, goto loop
1c000028:      st.w        $t2,$zero,1025     //将f(n)的值输出到数码管上

      end:
1c00002c:      bne        $s1,$zero, end      //测试完毕，进入死循环
```



为人民做龙芯